
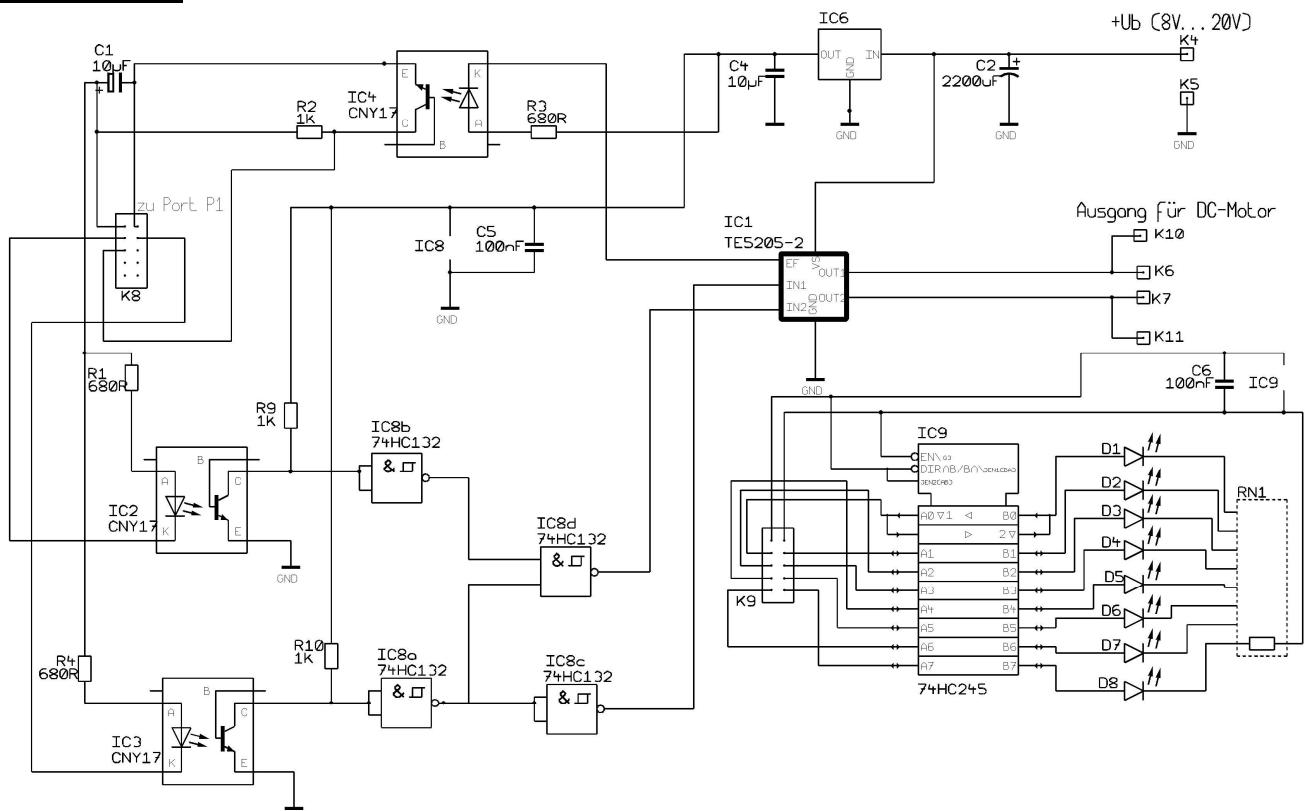


Thema: Mikrocontroller Zusatzplatine: PWM Treiber

Stromlaufplan:

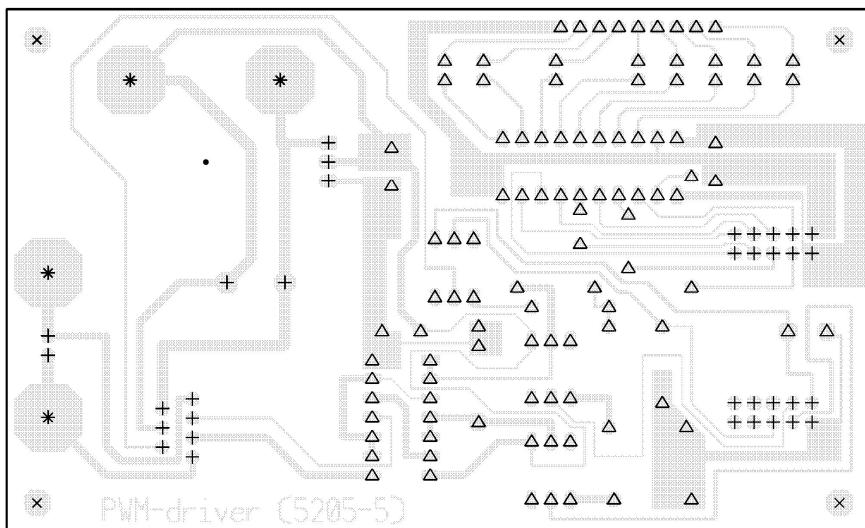

Bohrplan



Es werden 5 Bohrer benötigt:

- 105 x 0,8 mm: Leeres Dreieck.
- 34 x 1,0 mm: Kreuz.
- 4 x 3,2 mm: X.
- 4 x 6,0 mm: Stern.

Name:	Elektronikschule Tettnang	Datum:	Blatt: